

# Sensores



## A.1.4 Actividad de aprendizaje

### Objetivo

Realizar un sensor medidor de temperatura a través de un circuito electrónico, utilizando un simulador, y un **Transistor TMP36** lineal de temperatura y un **amplificador operacional LM741**.



### Instrucciones

- Se sugiere para el desarrollado de la presenta actividad, utilice uno de los siguientes simuladores: [Autodesk Tinkercad](#), [Virtual BreadBoard](#), [Easy EDA](#) por lo cual habrá que familiarizarse antes, e incluso instalarse o registrarse dentro de la plataforma.
- Toda actividad o reto se deberá realizar utilizando el estilo **Markdown con extension .md** y el entorno de desarrollo VSCode, debiendo ser elaborado como un documento **single page**, es decir si el documento cuanta con imágenes, enlaces o cualquier documento externo debe ser accedido desde etiquetas y enlaces, y debe ser nombrado con la nomenclatura **A1.4\_NombreApellido\_Equipo.pdf**.
- Es requisito que el .md contenga una etiqueta del enlace al repositorio de su documento en GITHUB, por ejemplo **Enlace a mi GitHub** y al concluir el reto se deberá subir a github.
- Desde el archivo **.md** exporte un archivo **.pdf** que deberá subirse a classroom dentro de su apartado correspondiente, sirviendo como evidencia de su entrega, ya que siendo la plataforma **oficial** aquí se recibirá la calificación de su actividad.
- Considerando que el archivo .PDF, el cual fue obtenido desde archivo .MD, ambos deben ser idénticos.
- Su repositorio ademas de que debe contar con un archivo **readme.md** dentro de su directorio raíz, con la información como datos del estudiante, equipo de trabajo, materia, carrera, datos del asesor, e incluso logotipo o imágenes, debe tener un apartado de contenidos o indice, los cuales realmente son ligas o **enlaces a sus documentos .md**, *evite utilizar texto* para indicar enlaces internos o externo.
- Se propone una estructura tal como esta indicada abajo, sin embargo puede utilizarse cualquier otra que le apoye para organizar su repositorio.

```
- readme.md
- blog
  - C0.1_x.md
  - C0.2_x.md
- img
- docs
  - A0.1_x.md
  - A0.2_x.md
  - A1.2_x.md
  - A1.3_x.md
```



### Desarrollo


1. Utilice el siguiente listado de materiales para la elaboración de la actividad


Cantidad	Descripción	Fuente de consulta
1	Sensor temperatura TMP36	<a href="#">Ficha técnica</a>
1	Potenciómetro 10k	<a href="#">geekbot electronics</a> <a href="#">Ficha técnica</a>
2	Resistencias de 220	<a href="#">geekbot electronics</a> <a href="#">Ficha técnica</a>
1	Amplificador LM741	<a href="#">datasheet</a> <a href="#">carrod</a>
1	Fuente de alimentación de 5Volts.	<a href="#">homedepot</a> <a href="#">steren</a>

Para mayor información acceder a los siguientes enlaces:



- Información y especificaciones del [Sensor TMP36](#)
- Información y especificaciones del [Amplificador operacional LM741](#)

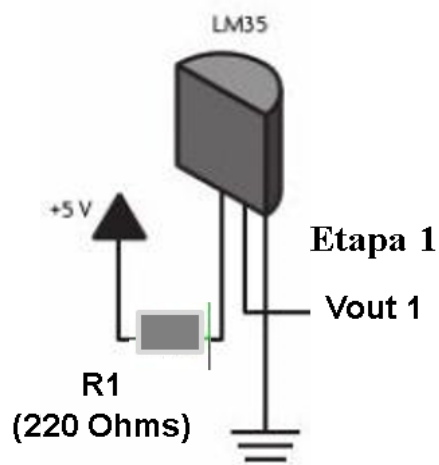2. Basado en la imagen ensamble mediante un simulador el circuito electrónico etapa 1, colocando el transistor LM35 en la posición indicada.



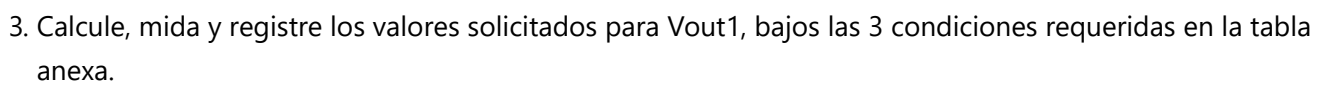

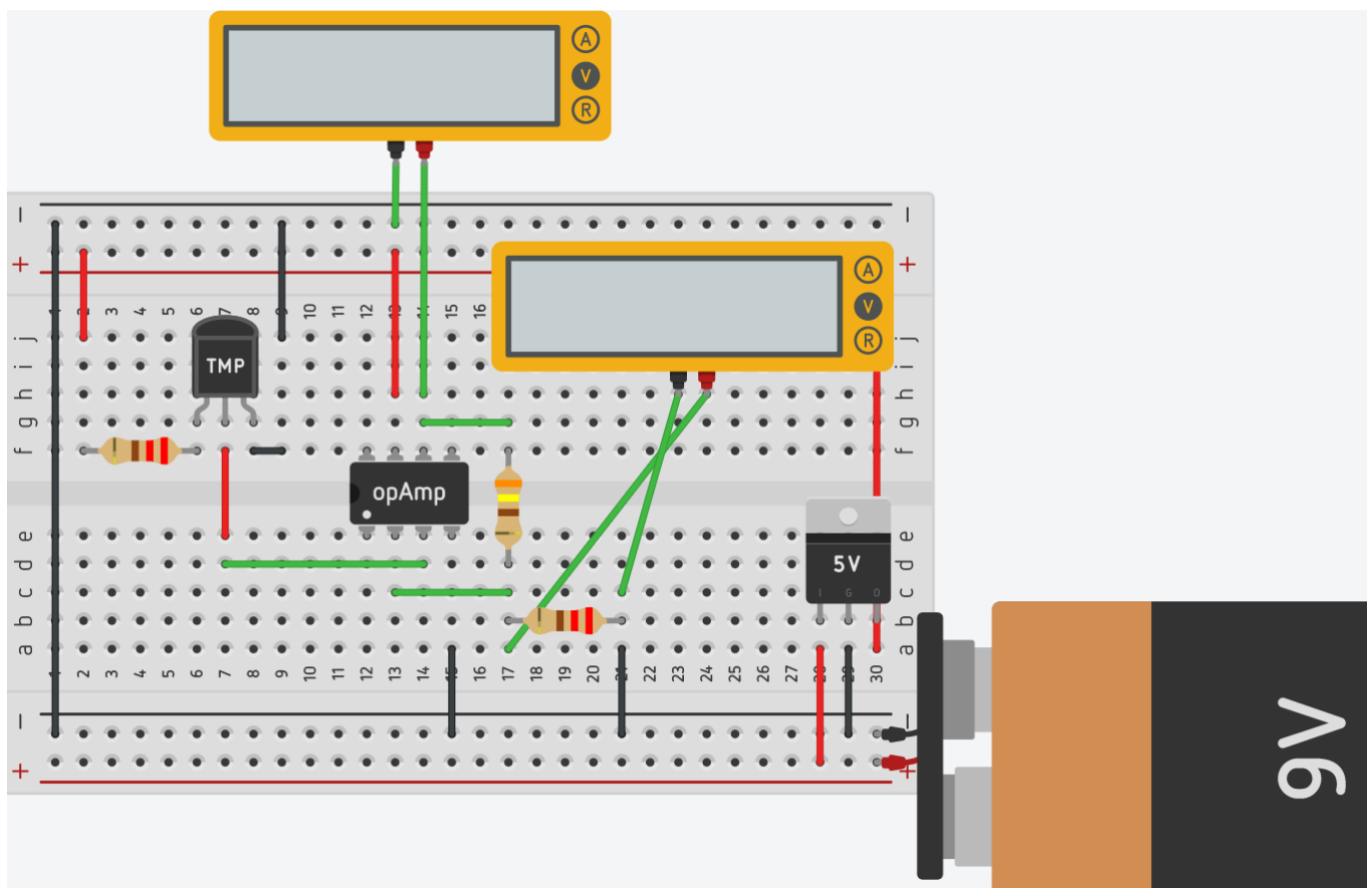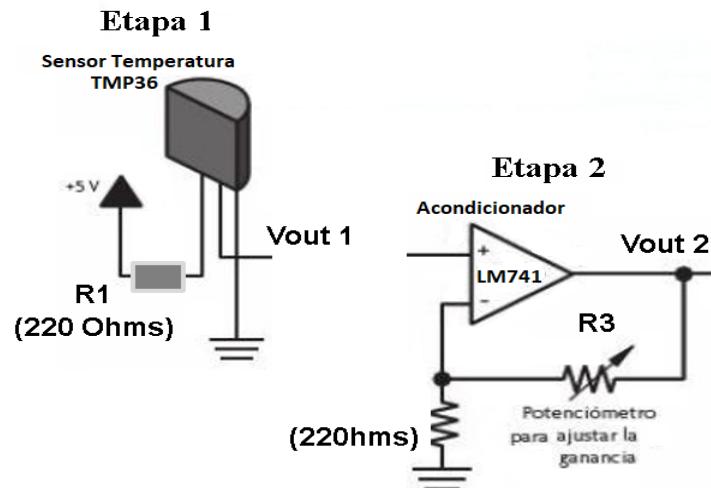4. Utilizando la imagen del transistor TMP36 que corresponde a la etapa 1, conecte la terminal Vout1 a la terminal no inversora del LM741, y ensamble el circuito correspondiente a la etapa 2.



5. **Que valor deberá tener R3 en el circuito Etapa 2, para lograr obtener Vout2 = 5 volts**, para la condición máxima de temperatura que el sensor es capaz de detectar? Como se puede observar la resistencia R3 corresponde a un potenciómetro, sin embargo se pueden hacer arreglos de resistencias para lograr un ajuste fino. Cual cree que sea la razón por la cual se esta solicitando un **ajuste a 5 Volts**?

◦ ¿Que valor deberá tener R3?

**Tomando en cuenta la fórmula para un amplificador operacional:**

**$V_{out} = V_{in} * (1 + R_2/R_1)$** , para los valores  **$V_{in} = 1.75V$** ,  **$R_1 = 220 \Omega$**  y  **$V_{out} = 5V$**  (porque necesitamos el valor ideal de R2 cuando  $V_{out} = 5V$ ), tenemos que:

$$\begin{aligned}
 5V &= 1.75V * (1 + R2/220\Omega) \\
 5V/1.75V &= 1 + R2/220\Omega \\
 2.85 - 1 &= R2/220\Omega \\
 1.85 &= R2/220 \\
 1.85 * 220 &= R2 \\
 \mathbf{408.57\Omega} &= \mathbf{R2}
 \end{aligned}$$

- ¿Cual cree que sea la razón por la cual se esta solicitando un ajuste a 5 Volts?


Un motivo es que la fuente es de 5V lo cual es su maxima capacidad, además tenemos mayor rango de operación en comparación al rango anterior de 1.75 volts. Otro punto es que microcontroladores como Arduino donde podemos evaluar el comportamiento del sensor, utilizan 5V como fuente de entrada, entonces ampliamos el rango de operacion con el que podemos trabajar.

- Una vez que se ha ajustado el valor R3 dejalo asi y registre los valores solicitados para Vout2, para las 3 condiciones requeridas en la tabla anexa.

**Tomando el valor de R3 calculado (408.57  $\Omega$ ):**

Numero	Condición	Voltaje en R2 medido	Voltaje en Vout2 medido	Temperatura indicada
1	Condición mínima	100mV	286mV	-40°C
2	Condición media	940mV	2.69V	43°C
3	Condición máxima	1.56V	4.47V	125°C

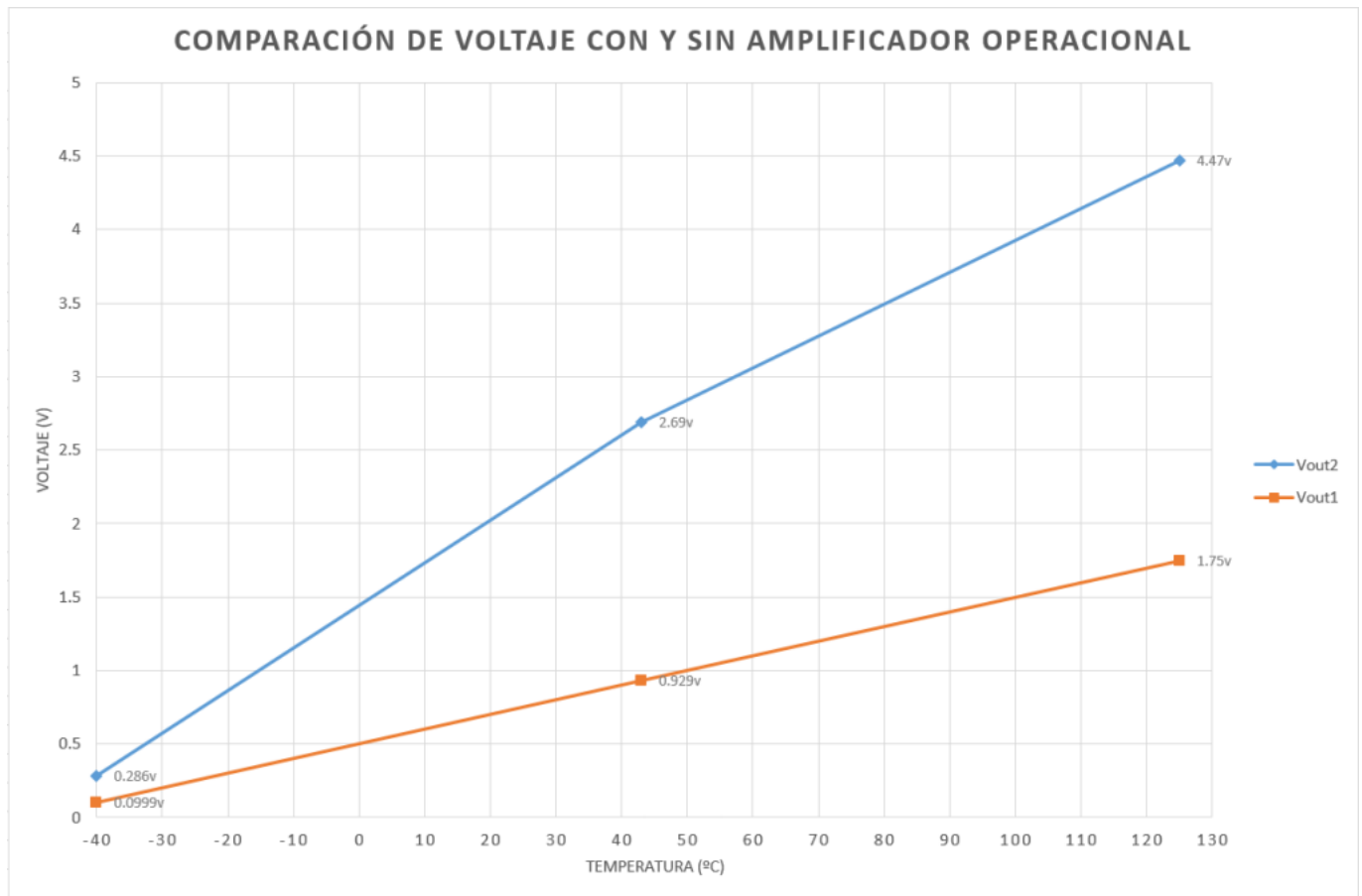- Grafique Vout1 y Vout2, para las tres condiciones anteriores, considerando en "X" los valores de temperatura y para "Y" los valores de voltaje, y coloque dentro de este apartado.



8. Inserte imágenes de **evidencias** tales como son reuniones de los integrantes del equipo realizadas para el desarrollo de la actividad.

```

1  A14_Sensor_Temperatur_TMP36.md •
2  Preview A14_Sensor_Temperatur_TMP36.md - Visual Studio Code
3  docs > A14_Sensor_Temperatur_TMP36.md > # Sensores > ## :pendi
4
5  63 | 3 | Máxima | 1.75V*|
64 | 11mV* | 125°C*|
65
66 4. Utilizando la imagen del transistor
67 TMP36 que corresponde a la etapa 1, conecte
68 la terminal Vout1 a la terminal no
69 inversora del LM741, y ensamble el circuito
70 correspondiente a la etapa 2.
71
72 <p align="center">
73 
75
76 </p>
77
78 5. **Que valor deberá tener R3 en el
79 circuito Etapa 2, para lograr obtener Vout2
80 = 5 volts,** para la condición máxima de
81 temperatura que el sensor es capaz de
82 detectar? Como se puede observar la
83 resistencia R3 corresponde a un
84 potenciómetro, sin embargo se pueden hacer
85 arreglos de resistencias para lograr un
86 ajuste fino. Cual cree que sea la razón
87 por la cual se esta solicitando un **ajuste
88 a 5 Volts**?
89
90 - *¿Que valor deberá tener R3?*
```

corresponde a la etapa 1, conecte la terminal Vout1 a la terminal no inversora del LM741, y ensamble el circuito correspondiente a la etapa 2.

5. Que valor deberá tener R3 en el circuito Etapa 2, para lograr obtener Vout2 = 5 volts, para la condición máxima de temperatura que el sensor es capaz de detectar? Como se puede observar la resistencia R3 corresponde a un potenciómetro, sin embargo se pueden hacer arreglos de resistencias para lograr un ajuste fino. Cual cree que sea la razón por la cual se esta solicitando un ajuste a 5 Volts?

Tuesday, October 13

**EduardoMJ99** 20:44

*has started the Live Share session*

**CruzVeraEldenHumberto** 21:16

*has joined the Live Share session*

**AbnerPerales19** 21:19

*se ha unido a la sesión de Live Share*

**EduardoMJ99** 21:47

Perfecto parece que ya obtuvimos el circuito, solo es especificar el valor de la resistencia R3 para obtener lo mas cercano posible a 5V en Vout 2

Dijiste que tu lo hacias vdd Abner?

**AbnerPerales19** 21:55

Sí, yo hago el cálculo

```

78  - *¿Cual cree que sea la razón por la
79  cual se esta solicitando un ajuste a 5
    Volts?
    > Un motivo es que la fuente es de 5V
    lo cual es su maxima capacidad,
    además tenemos mayor rango de
    operación en comparación al rango
    anterior de 1.75 volts. Otro punto es
    que microcontroladores como Arduino
    utilizan 5v como fuente de entrada.
80
81  6. Una vez que se ha ajustado el valor R3
    dejalo así y registre los valores
    solicitados para Vout2, para las 3
    condiciones requeridas en la tabla anexa.
82
83  | Numero | Condición | Voltaje en R2

```

¿Que valor debera tener R3?

Tomando en cuenta la fórmula para un amplificador operacional:

$$V_{out} = V_{in} * (1 + R2/R1)$$

¿Cual cree que sea la razón por la cual se esta solicitando un ajuste a 5 Volts?

Un motivo es que la fuente es de 5V lo cual es su maxima capacidad, además tenemos mayor rango de operación en comparación al rango anterior de 1.75 volts. Otro punto es que microcontroladores como Arduino utilizan 5v como fuente de entrada.

**CruzVeraEldenHumberto** 22:14

Respuesta de pregunta 2 del punto 5:

Un motivo es que la fuente es de 5v lo cual es su maxima capacidad, además tenemos mayor rango de operación en comparación al rango anterior de 1.75 volts. Otro punto es que microcontroladores como Arduino utilizan 5v como fuente de entrada.

**EduardoMJ99** 22:16

Me parece perfecto, coloquemosla

Message Session chat

Ln 79, Col 199 Spaces: 2 UTF-8 LF Markdown

Buscar en ITN\_SistemasProgramables

**code\_developers** Añadir un tema

**EDUARDO MORGADO JACOME** 22:01  
Elegiré el potenciómetro y resistencias para investigar Ayer

**ELDEN HUMBERTO CRUZ VERA** 22:05  
yo voy a investigar sobre el sensor de temperatura

Hoy

**ABNER JESUS PERALES NIEBLA** 18:55  
Hoy les parece si nos reunimos a las 9:15pm?


**ELDEN HUMBERTO CRUZ VERA** 18:58  
sí, es una buena hora, a parte necesito cenar algo xd

**EDUARDO MORGADO JACOME** 19:25  
perfecto nos vemos en menos de 2hrs

**EDUARDO MORGADO JACOME** 20:44  
Ya empezare yo chicos, les envío el link y los veo en discord

<https://prod.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com/join?8220CF75288B2E31AAB5C3179E21F58CB9E2>

**prod.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com**  
Join my Visual Studio Live Share session  
Real-time collaborative development (63 kB)



**ELDEN HUMBERTO CRUZ VERA** 21:15  
ok

**ABNER JESUS PERALES NIEBLA** 21:15  
Entendido, voy!

Enviar mensaje a code\_developers

**code\_developers** sidebar:

- Hilos de conversaciones
  - Todos los mensajes directos
  - Menciones y reacciones
  - Más
- Canales
  - code\_developers**
    - # general
    - # varios
    - Añadir canales
- Mensajes directos
  - Slackbot
  - EDUARDO MORGADO JA...
  - CESAR ISAAC SOTO GAR...
  - JESUS MANUEL COTA VIL...
  - JUAN PABLO SANDOVAL ...
  - Leonardo Enriquez
  - Luis Alejandro Sanchez Gall...
  - LUIS DIEGO FLORES GON...
  - MARTIN HERNANDEZ Q...
  - Añadir compañeros de equi...
- Aplicaciones
  - GitHub
  - Añadir aplicaciones

9. Incluya las conclusiones individuales y resultados observados durante el desarrollo de la actividad.

- Morgado Jacome Eduardo*

Verdaderamente el mundo de la electronica es muy amplio, desconocia totalmente la existencia y el uso de un amplificador operacional, y veo que es muy util para mejorar el rango de operacion de los sensores y ser mas preciso. Cada vez la idea de utilizar sensores y un microcontrolador en mi hogar para hacer de una casa inteligente es mas claro y cercano. De igual manera el conocer y saber utilizar sus formulas ayuda a evitar errores o dudas sobre la utilizacion del mismo, como por ejemplo el no saber si tomar el valor calculado de una



resistencia o guiarse por un simulador, pero en conclusion las matematicas son ciencias exactas, así que el valor calculado es el ideal.

- *Perales Niebla Abner Jesus*

En esta actividad aprendí la verdadera importancia de saber medir bien el voltaje o al menos aprenderse de memoria cómo debe ser. Ya que, al inicio, estábamos midiendo mal el voltaje en la resistencia y eso provocó que los resultados fueran incorrectos. Afortunadamente era un error menor y se corrigió fácilmente. En materias pasadas cuando necesitaba medir el voltaje o la corriente, lo que hacía es siempre ver en internet, pero en vista de esto, me haré una tabla o un escrito donde me explique a mí mismo cómo medir correctamente con el multímetro y porqué, ya que esto facilitará que me lo aprenda de memoria.

- *Cruz Vera Elden Humberto*

Me pareció bastante interesante el funcionamiento del amplificador operacional, ya que en el cálculo realizado para convertir los 1.75 volts a 5volts se necesita una resistencia de 408.57 ohms, pero esto solo sería en un caso ideal debido a que hay una caída de tensión gracias al mismo amplificador. Se tuvo una duda relacionada a que resistencia utilizar durante la práctica, pero se optó por utilizar la obtenida en el cálculo.



## Rubrica

Criterios	Descripción	Puntaje
Instrucciones	Se cumple con cada uno de los puntos indicados dentro del apartado Instrucciones?	10
Desarrollo	Se respondió a cada uno de los puntos solicitados dentro del desarrollo de la actividad?	60
Demostración	El alumno se presenta durante la explicación de la funcionalidad de la actividad?	20
Conclusiones	Se incluye una opinión personal de la actividad por cada uno de los integrantes del equipo?	10



[Ir a inicio](#)



[Repositorio de Github de Morgado Jacome Eduardo](#)



[Repositorio de Github de Cruz Vera Elden Humberto](#)



[Repositorio de Github de Perales Niebla Abner Jesús](#)

